

Final Paper

DLD

Abdul Rehman

CS-D

19L-1135

4x1 mux =

(a) Q.1

$$I_0 = 1$$

$$I_1 = \overline{C \cdot D}$$

$$I_2 = C$$

$$I_3 = D$$

A	B	2x4 Input =
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$

In D-latch as control is an "1" value will be updated by at "C" it will remain unchanged.

let output of 4x1 mux be  $Y_1$   
let output of 2x4 decoder be  $D_0, D_1, D_2, D_3$ .

(b)

A	B	C	D	$\overline{C \cdot D}$	$Y_1$	$Y_1'$	$D_0$	$D_1$	$D_2$
0	0	0	0	1	$I_0 = 1$	0	0	1	0
0	0	0	1	0	$I_0 = 1$	0	0	1	0
0	0	1	0	0	$I_0 = 1$	0	0	1	0
0	0	1	1	1	$I_0 = 1$	0	0	1	0
0	1	0	0	1	$I_1 = 1$	0	0	1	0

$D_3$	$D = D_0 + D_1$	Control = $D_2 \cdot D_3$	$F(A, B, C, D)$
0	1	1	1
0	1	1	1
0	1	1	1
0	1	1	1
0	1	1	1
0	1	1	1

C	D	Next State of Q
0	X	No change
1	0	Q = 0, Reset State
1	1	Q = 1, Set State

D-latch =






X			Y			$X+Y \geq 7$	$X-Y/2$	$X-4$	$X+Y$
$X_2$	$X_1$	$X_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$			R	Z
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1

19L-1185, CS-D, Alod, Prof. Robinson



X			Y			$X+Y > 7$	$X+Y/2$	$X-4$ (R)	$X+Y$ (Z)
$X_2$	$X_1$	$X_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$			R	Z
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(b)


Diagram:

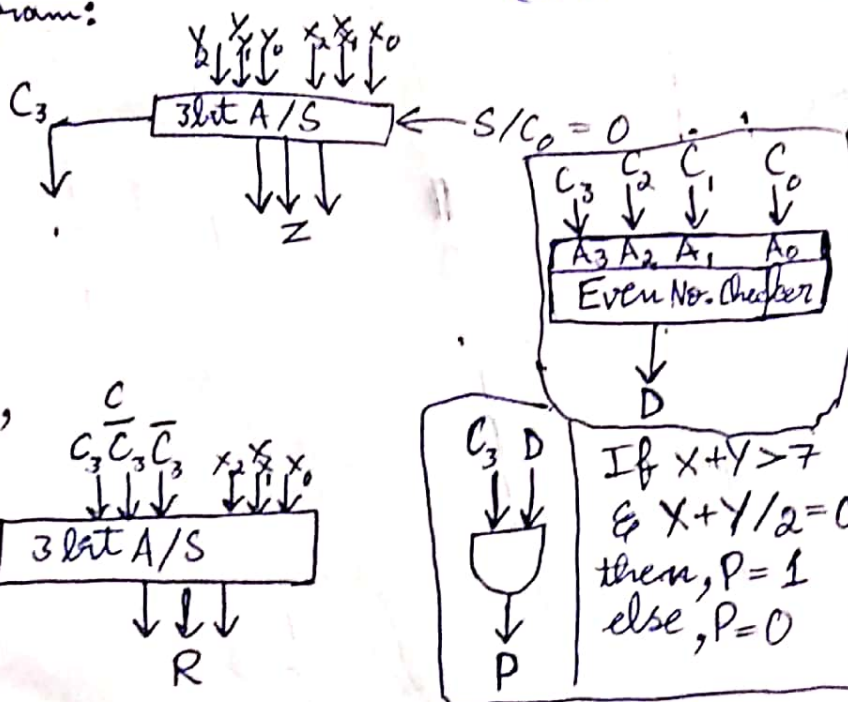

If  $C_3=1$ ,  
 $C=100$

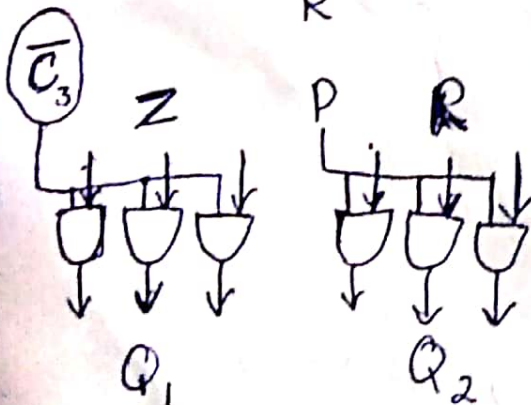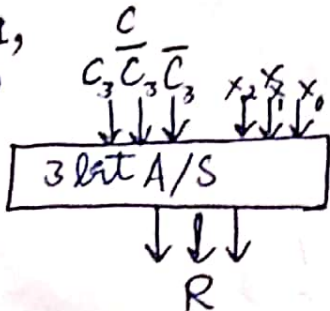

Rough:

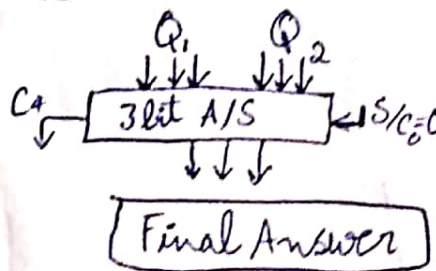

# Q-3

(a)

Flour (Kg)		Milk (Ltr)	Sugar (Kg)	Sweet	Sugar Free
$F_1$	$F_0$	$M$	$S$	$SW$	$SF$
0	0	X	X	0	0
0	1	0	X	X	X
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	X	X	X
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	X	X	0	0

(b) For SW, Kmap

$F_1 F_0$	$\bar{M} \bar{S}$	$\bar{M} S$	$M \bar{S}$	$M S$
$\bar{F}_1 \bar{F}_0$ 00	0	0	0	0
$\bar{F}_1 F_0$ 01	X	X	1	0
$F_1 \bar{F}_0$ 11	0	0	0	0
$F_1 F_0$ 10	X	X	1	0

$$SW = \bar{F}_1 \bar{F}_0 S + F_1 \bar{F}_0 S$$

$$SW = (\bar{F}_1 \bar{F}_0 + F_1 \bar{F}_0) S$$

$$SW = (F_1 \oplus F_0) S$$

For SF, Kmap

$F_1 F_0$	$\bar{M} \bar{S}$	$\bar{M} S$	$M \bar{S}$	$M S$
$\bar{F}_1 \bar{F}_0$ 00	0	0	0	0
$\bar{F}_1 F_0$ 01	X	X	0	0
$F_1 \bar{F}_0$ 11	0	0	0	0
$F_1 F_0$ 10	X	X	0	1

$$SF = F_1 \bar{F}_0 \bar{S}$$




### (C) Circuit Diagram :

$$SF = F_1 \bar{F}_0 \bar{S}$$

~~$$SW = (F_0 \oplus \bar{F}_1)$$~~

$$SW = (F_1 \oplus F_0) S$$

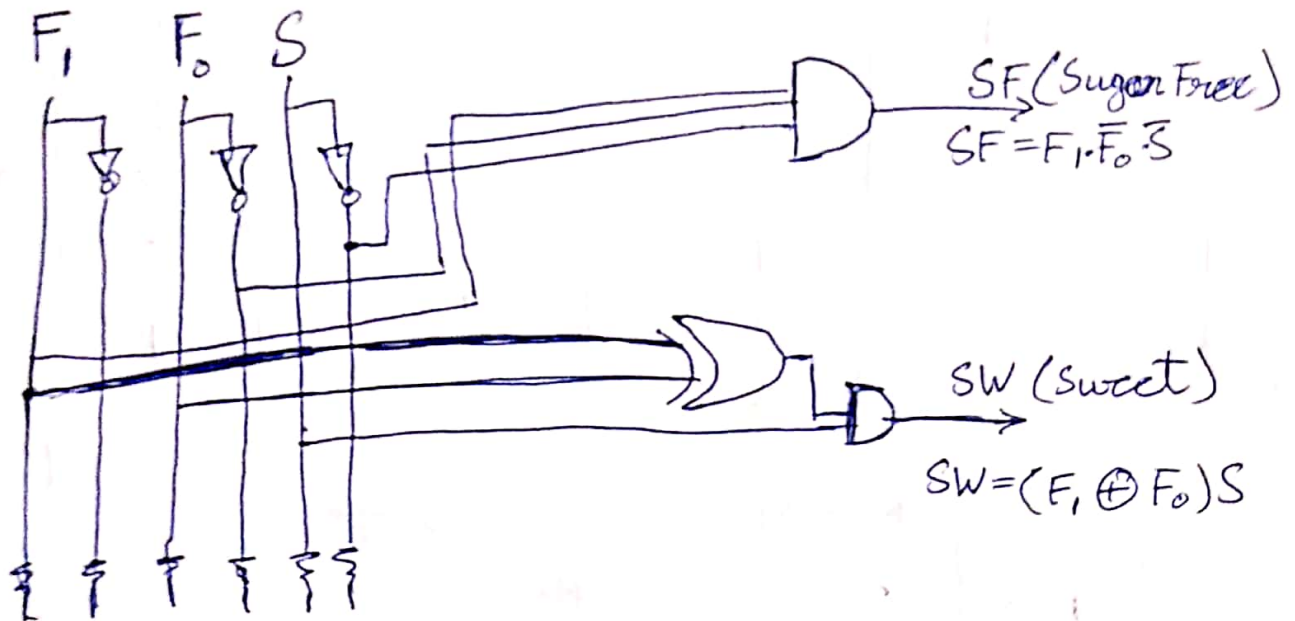


6

Q-4

(a)

State Diagram:

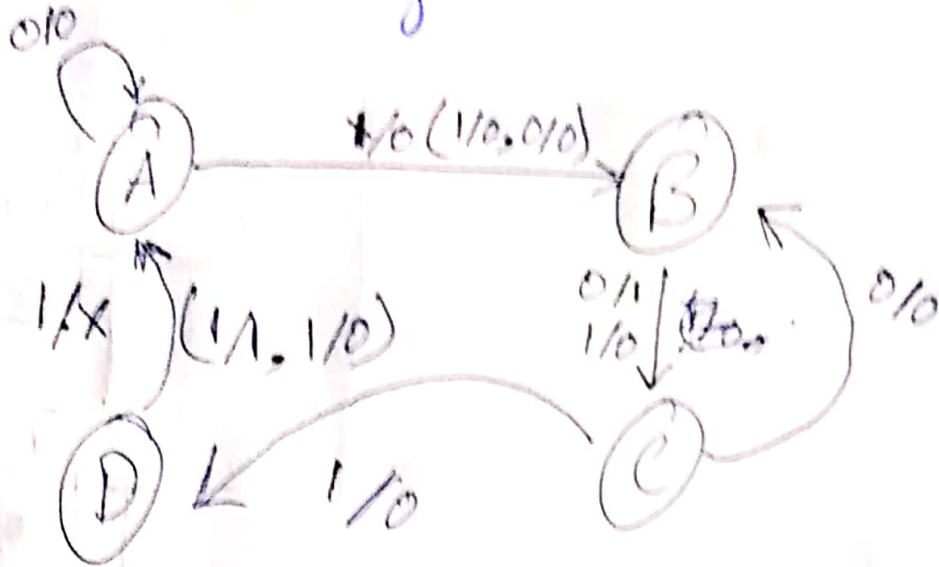

(b)


				Input					
$A(x)$	$B(x)$	$C(x)$	$X$	$A_{(x+1)}$	$B_{(x+1)}$	$C_{(x+1)}$	$Y$	$Z$	$W$
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1



7

Q-5

Each Cell of Array

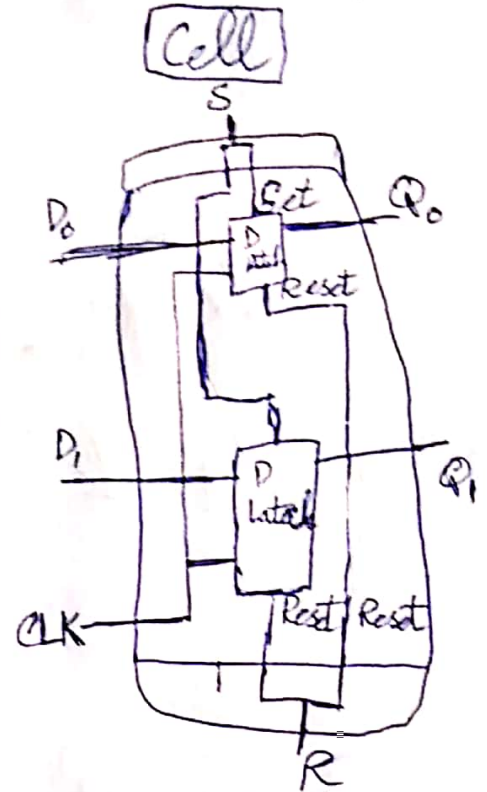

$X_1$    
 $X_0$

R (Reset All)  
 Reset switch

$C_1$    
 $C_0$

$R$   $R'$   $C_1$   $C_0$

